

Práctica N	9	Fecha		Clase	2
Título	Fuente de corriente constante				

**Materiales necesarios**

Fuente de corriente constante, resistencias de distintos valores o cargas.

**Instrumentos de medición a utilizar**

Nombre	Magnitud	Rango	Tipo	Clase / Prec.

**Esquemas de conexión**

Resistencias en serie y en paralelo

**Descripción**

Se deberá conectar un amperímetro en serie con una resistencia de cualquier valor, alimentados por la fuente de corriente. Tomando diferentes valores de salida, se deberá comprobar que, al modificar la resistencia, la corriente se mantiene constante. También se deberá medir la caída de tensión en las distintas resistencias.

**Registros**

Mediciones				
Val. medido	Val. calc.	Err abs	e%	Obs

Elementos
R1:
R2:
R3:

**Análisis y conclusiones**