

P2-1)

Parámetro	Onda A	Onda B	Onda C	Onda D
Ecuación				
V. inst. en 5ms				
V. inst. en 6ms				
V. inst. en 10ms				
V. inst. en 16ms				
Valor de pico				
Valor de pico a pico				
Frecuencia				
Periodo				
Velocidad angular				
Ángulo de fase				
Valor de DC				
Valor medio				
Valor eficaz				

P2-2)

Parámetro	Onda 1	Onda 2	Onda 3
V_{RMS}			
V_p			
V_{pp}			
ω			
f			
T			
V_{DC}			

Graficar ondas en el dorso de la hoja.

P2-3)

	Circuito RR	Circuito RC	Circuito RL
Gráficas $v(t)$, $i(t)$			
Valor de R			
RL	R:	C:	L:
I eficaz (multímetro)			
V eficaz (multímetro)			
V eficaz (calculada)			
I eficaz (calculada)			
V_p			
I_p			
Desfasaje			