| Práctica N | 5 | Fecha | | Clase | 2 |
|--|-------------|----------|----------|----------------|---------------------------|
| Título | | • | Medición | de resistencia | y resistencia equivalente |
| Materiales necesarios | | | | | |
| Resistores de diferentes valores, protoboard | | | | | |
| Instrumentos de medición a utilizar | | | | | |
| Nombre | Magnitud | Rango | Tipo | Clase / Pred | |
| Ohmetro | Resistencia | 3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | _ |
| Esquemas de conexión | | | | | |
| Diferentes redes resistivas con hasta 4 resistores | | | | | |
| Descripción | | | | | |
| Se deberán registrar las resistencias elegidas, indicando la lectura de su código de colores. A continuación, calcular los valores de resistencia equivalente pedidos en los esquemas de conexión. | | | | | |
| | | | | - | |
| Finalmente, se deberá construir los circuitos pedidos y medir usando el ohmetro, para finalmente verificar si las mediciones realizadas coinciden con el cálculo y la lectura. | | | | | |
| Registros | | | | | |
| Mediciones | | | | | Elementos |
| Val. medido | | Err abs | e% | Obs | R1: |
| Tan mealao | Van carer | Lii dibb | | 0.03 | R2: |
| | | | | | R3: |
| | | | | | R4: |
| | | | | | |
| | | | 1 | | |
| | | | | 1 | |
| | | | | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Análisis y conclusiones | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |